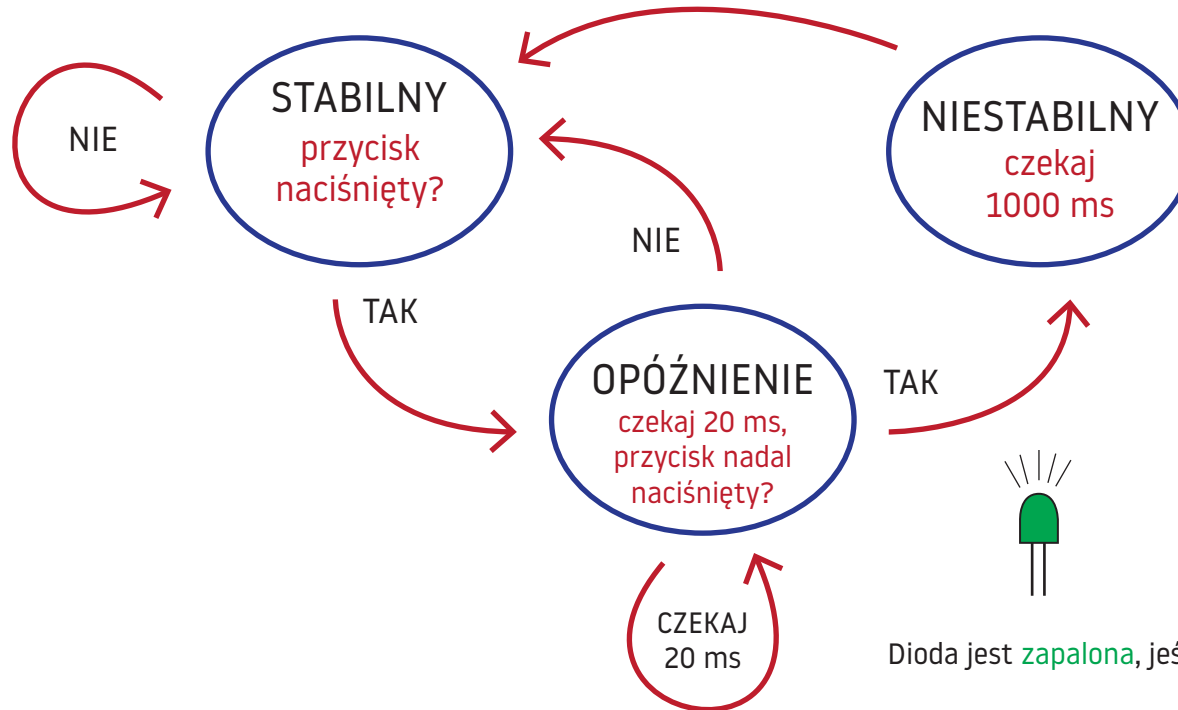


Programowanie Układów Logicznych

Ściągawka do ćwiczenia nr 1: Multiwibrator z eliminacją drgań styków



Schemat maszyny stanów (FSM)



Dioda jest **zapalona**, jeśli stan jest *NIESTABILNY*, w przeciwnym wypadku jest zgaszona.

Przebiegi czasowe

